

# **AMPLI LINEAIRE 50Mhz 15W**

## **F1JGP**

### **1 DESCRIPTION:**

Cet amplificateur linéaire permet de porter à 15W la puissance de sortie du transverter.

Il est constitué d'un module hybride MITSUBISHI 57735.

L'hybride est suivi d'un filtre passe bas permettant l'élimination des harmoniques.

Le relais de commutation rx tx est intégré à l'ampli.


Les étages de puissances sont alimentés en permanence, seule la tension 12V tx est commutée lors du passage en émission du transverter.

### **2 CARACTERISTIQUES :**

P in 50 à 80mW

P out 10 à 15W

## 2 SCHEMA DE PRINCIPE:

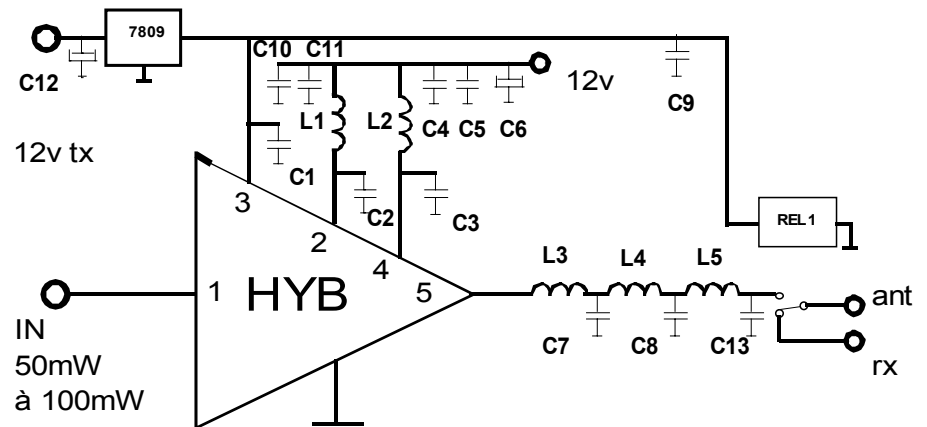


C1, C2, C3: 2.2nF // 33nF  
 C4, C10: 2.2nF  
 C5, C11: 33nF  
 C6: 47 $\mu$ F  
 C7, C8: 82pF  
 C9: 2.2nF  
 C12: 22 $\mu$ F  
 C13: 56pF

L1, L2: VK200  
 L3, L5: 6sp dia 6mm fil arg 0.8  
 L4: 7 sp dia 6mm fil arg 0.8

HYB: 57735 out: 15W

REL1: DR12

## 3 IMPLANTATION:

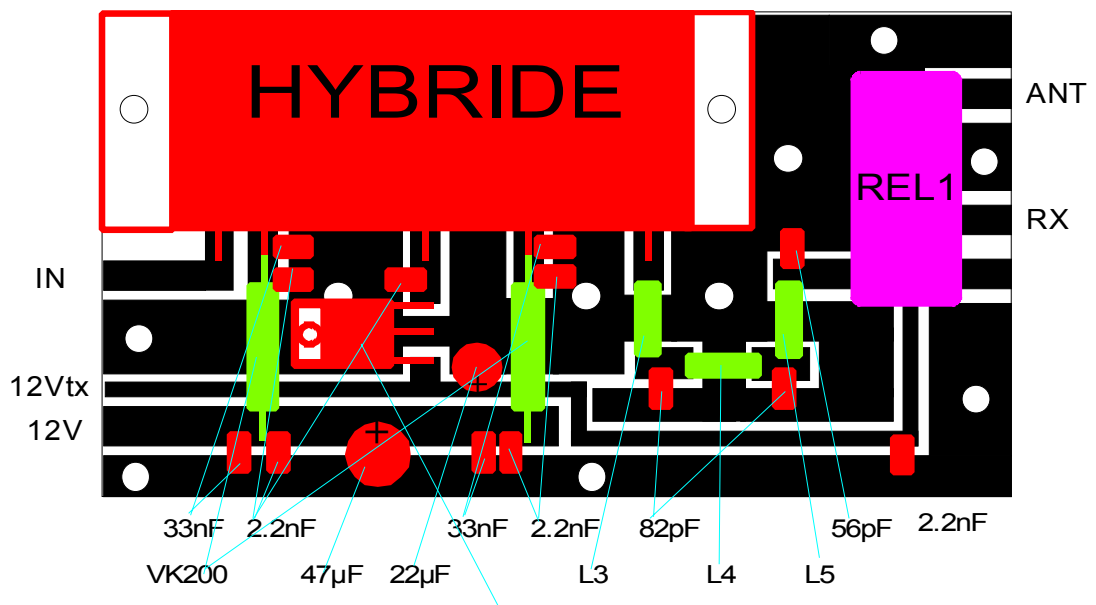

#### **4 REALISATION:**

Fixer l'ensemble hybride, CI sur un radiateur à ailettes à l'aide de vis de 3mm, attention le 0V de l'hybride passe via le radiateur.

Les trous à réaliser sont matérialisés sur le CI.

Les liaisons HF sont réalisées avec de petits câbles coaxiaux 50 ohm de 3mm.

Bien dimensionner la section du câble 12V (4A pour 15W out).

Le 12 TX provient de la sortie du transverter prévue pour commuter le relais de sortie, la polarisation des étages de puissance, la commande d'une led ...

#### **5 MISE SOUS TENSION:**

Mettre sous tension le 12V, le courant débité doit être nul.

Charger l'entrée et la sortie HF sur 50 ohm, puis appliquer le 12V TX.

Le courant doit apparaître sur le 12V.

Connecter les câbles coaxiaux :

Input sur TX transverter

RX sur RX transverter

ANT sur l'antenne

Le PA est QRV à l'émission.

73 et bon traffic

F1JGP

Patrick